
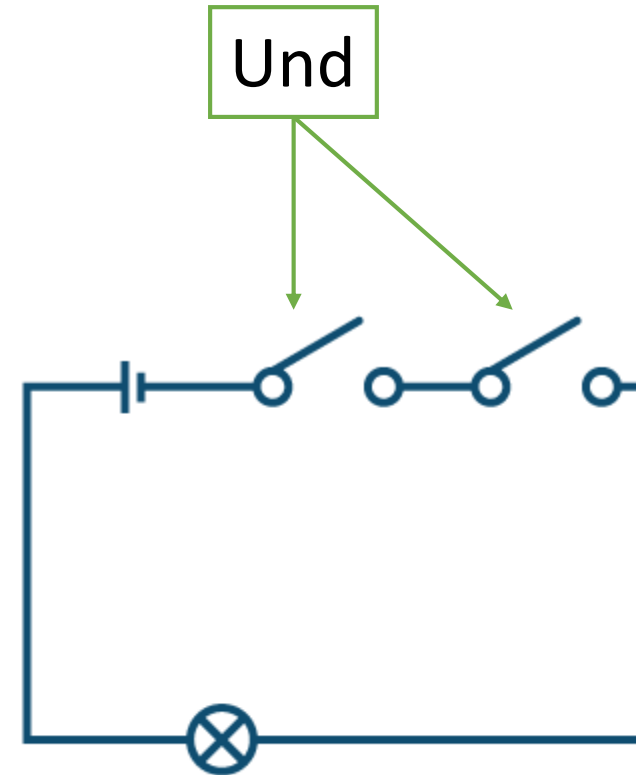


Boolesche Algebra

u.a. zur Umsetzung von Addition mit logischen Gattern

Wann leuchtet das Licht?

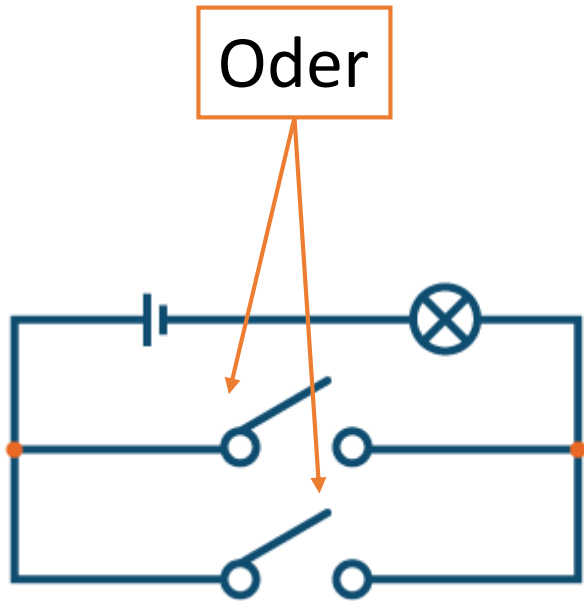

Um diese und auch andere „Rechnungen“ ausdrücken zu können, benutzen wir die Boolesche Algebra

Mathematische Definition: Boolesche Algebra

- Sei $B = \{0,1\}$ ein Alphabet für eine Repräsentation
- Seien auf B **Operatoren** einer Algebra wie folgend definiert:

Für $x, y \in B$:

1. $x \wedge y := \text{Min}(x, y)$ Und-Verknüpfung
2. $x \vee y := \text{Max}(x, y)$ Oder-Verknüpfung
3. $\neg x := \text{Komplement von } x$ Negation

- (B, \wedge, \vee, \neg) heißt **Boolesche Algebra**

Boolsche Funktionen werden oft durch Funktionstabellen definiert:
Für jede Input-Kombination wird der Output explizit angegeben

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

a	$\neg a$
0	1
1	0

Funktionstabelle

Seien $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n, m \geq 1$

Dann heißt die Funktion $F: B^n \rightarrow B^m$ (*boolesche*) *Schaltfunktion* in n *Variablen* mit m *Ausgängen*.


Ist $m = 1$, heißt $F: B^n \rightarrow B$ (n -stellige) *boolesche Funktion*

Bsp.: \wedge, \vee , sind *zweistellige Funktionen*; \neg *eine einstellige Funktion*


Schaltfunktionen können durch Gatter realisiert werden. Diese haben jeweils eine Menge an Eingängen und eine Menge an Ausgängen.

Gatter-Notation:


- Und-Gatter

 

- Oder-Gatter

 

- Negation-Gatter

 

Wichtig: der „Kringel“!


Halbaddierer: Addition zweier Bits (x, y) mit Übertrag

- Ein Halbaddierer lässt sich durch die folgenden Formeln beschreiben:

$$s = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y)$$

$$u = (x \wedge y)$$

x	y	Summe (s)	Übertrag (u)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

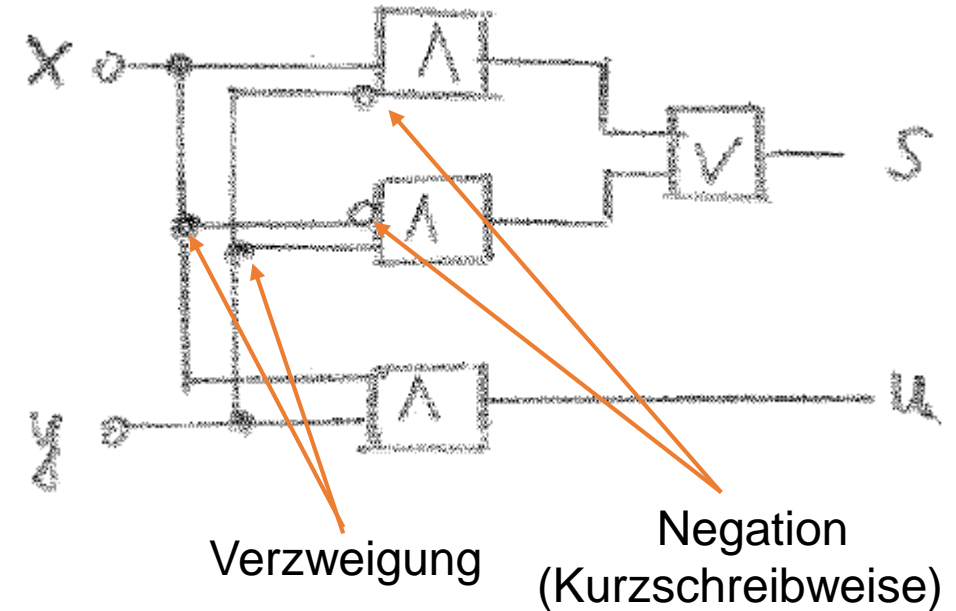

Gatter-Notation zu umständlich!

Weitere Schaltfunktionen

- Aufgrund unserer Definition der Booleschen Algebra aus 3 Operatoren reichen uns prinzipiell die 3 Gatter für Und, Oder und Nicht, um alle Funktionen darzustellen
- Es gibt aber weitere Funktionen (mit entsprechenden Gattern), um oft benötigte Funktionen darzustellen:

- XOR: $a \oplus b = (a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$
- NOR: $a \bar{\vee} b = \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$
- NAND: $a \bar{\wedge} b = \neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$
- (Implikation): $a \Rightarrow b = \neg a \vee b$
- (Äquivalenz): $a \Leftrightarrow b = (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge \neg b)$

Halbaddierer mit XOR-Schaltfunktion

$$s = (x \oplus y)$$

$$u = (x \wedge y)$$

XOR-Gatter lässt sich sehr
leicht in Hardware realisieren!

Volladdierer: mit Übertrag als Input c_{in} und Output c_{out}

3 Inputs: x, y, c_{in}

2 Outputs: s, c_{out}

$$s = (x \oplus y \oplus c_{in})$$

$$c_{out} = (c_{in} \wedge (x \oplus y)) \vee (x \wedge y)$$

x	y	c_{in}	c_{out}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$c_{out} = (\neg x \wedge y \wedge c_{in}) \vee (x \wedge \neg y \wedge c_{in}) \vee (x \wedge y \wedge \neg c_{in}) \vee (x \wedge y \wedge c_{in})$$

$$s = (\neg x \wedge \neg y \wedge c_{in}) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg c_{in}) \vee (x \wedge \neg y \wedge \neg c_{in}) \vee (x \wedge y \wedge c_{in})$$

Addition mehrstelliger Zahlen durch Verbindung von c_{out} mit c_{in} der nächsten Stelle

Name	Form für Oder	Form für Und
Kommutativgesetz	$x \vee y = y \vee x$	$x \wedge y = y \wedge x$
Assoziativgesetz	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$	$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$
Distributivgesetz	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
Komplementgesetz	$x \vee \neg x = 1$	$x \wedge \neg x = 0$
Idempotenzgesetz	$x \vee x = x$	$x \wedge x = x$
Gesetz vom kleinsten und größten Element	$x \vee 0 = x$ $x \vee 1 = 1$	$x \wedge 0 = 0$ $x \wedge 1 = x$
De` Morgansche Regeln	$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$	$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$

Klammerung und Operatorreihenfolge (links nach rechts)
gilt wie in der „normalen“ Algebra!



a	B	$a \oplus b$	$a \bar{\vee} b$	$a \bar{\wedge} b$	$a \Rightarrow b$	$a \Leftrightarrow b$
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					




a	B	$a \oplus b$	$a \bar{\vee} b$	$a \bar{\wedge} b$	$a \Rightarrow b$	$a \Leftrightarrow b$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1

Beispiel: Ampelschaltung

- Gesucht ist eine Funktionstabelle, die die Schaltung einer Ampel „validiert“
- Die Funktion hat 3 Eingänge: r (rot), y (gelb), g (grün) und einen Ausgang z („zulässig“)
- Ausgang z soll genau dann den Wert „1“ („wahr“) liefern, wenn die Ampel eine zulässige Kombination von Farben anzeigt, ansonsten eine „0“ („falsch“)




<i>r</i>	<i>y</i>	<i>g</i>	<i>z</i>
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

 



<i>r</i>	<i>y</i>	<i>g</i>	<i>z</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

 

Funktionstabelle → Funktion

- Nun, da wir eine Funktionstabelle haben, wollen wir auch eine Funktion erstellen. Kann uns dabei die Funktionstabelle helfen?
- Antwort: Ja, mit der „Disjunktiven Normalform“
- Algorithmus:
 1. Nimm alle „Wahr“-Zeilen der Funktionstabelle
 2. Tausche die Eingangswerte mit der (**negierten**) Variable, falls Eingang 1 (**0**)
 3. „Ver-und-e“ die Variablen als Und-Terme
 4. „Ver-oder-e“ die Und-Terme (Klammerung beachten!)

Beispiel: Disjunktive Normalform

<i>r</i>	<i>y</i>	<i>g</i>	<i>z</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$(\neg r \wedge \neg y \wedge g)$
 \vee
 $(\neg r \wedge y \wedge \neg g)$
 \vee
 $(r \wedge \neg y \wedge \neg g)$
 \vee
 $(r \wedge y \wedge \neg g)$

Anmerkung: Schaltfunktion

- Die Disjunktive Normalform ist nicht die einzige korrekte Form einer Funktion (aber am einfachsten zu erstellen)
- Es gibt meist mehrere gleichwertige Formen einer Funktion

Beispiel Ampelschaltung:

- DNF:

$$z = (\neg r \wedge \neg y \wedge g) \vee (\neg r \wedge y \wedge \neg g) \vee (r \wedge \neg y \wedge \neg g) \wedge (r \wedge y \wedge \neg g)$$

- KNF („Konjunktive Normalform“; ähnlicher Algorithmus wie bei DNF):

$$z = (r \vee y \vee g) \wedge (r \vee \neg y \vee \neg g) \wedge (\neg r \vee \neg y \vee g) \wedge (\neg r \vee \neg y \vee \neg g)$$

- Andere Form (Bestimmung durch „Nachdenken“):

$$z = g \oplus (r \vee y)$$

Funktion → Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel:

$$z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$$

Berechnung von
„Zwischenergebnissen“

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$a \oplus b$	$a \vee c$	<i>z</i>
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Funktion → Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$a \oplus b$	$a \vee c$	<i>z</i>
0	0	0	0		
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Funktion \rightarrow Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$a \oplus b$	$a \vee c$	<i>z</i>
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

Funktion \rightarrow Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

a	b	c	$a \oplus b$	$a \vee c$	z
0	0	0	0		
0	0	1	0		
0	1	0	1		
0	1	1	1		
1	0	0	1		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	1	0		

Funktion \rightarrow Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

a	b	c	$a \oplus b$	$a \vee c$	z
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	

Funktion → Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$a \oplus b$	$a \vee c$	<i>z</i>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	

Funktion \rightarrow Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

a	b	c	$a \oplus b$	$a \vee c$	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	0	1	

Funktion \rightarrow Funktionstabelle (am Beispiel)

- Beispiel: $z = (a \oplus b) \wedge (a \vee c)$

a	b	c	$a \oplus b$	$a \vee c$	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0

Aufgabe: Gilt: $z = g \oplus (r \vee y)$?



r	y	g	$r \vee y$	$g \oplus (r \vee y)$	z
0	0	0			0
0	0	1			1
0	1	0			1
0	1	1			0
1	0	0			1
1	0	1			0
1	1	0			1
1	1	1			0

Lösung: $z = g \oplus (r \vee y)$ 

r	y	g	$r \vee y$	$g \oplus (r \vee y)$	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

Beweise die De` Morganschen Regeln:

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$



x	y
0	0
1	0
0	1
1	1